


# ELEKTROTECHNIKA - ELEKTRONIKA I. (1. zárlthelyi pótlása)

## Elméleti kérdések:

(Az elméleti kérdésekben maximum 6 pont szerezhető. E 6 pontból minimum 3 pont megszerzése a legalább elégsges eredmény feltétele. 3-nál kevesebb pont megszerzése esetén - függetlenül a teljes zárlthelyi dolgozat összpontszámától - a dolgozat minősítése elégtelen.)

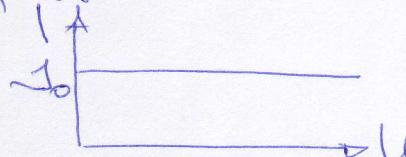1. Mi jellemző egy ideális egyenáramú generátorra? Rajzoljon jellemző karakterisztikát! ①

*Az áram konstans, független a terheléstől. Feszültsége térfüles.*



2. Mit nevezünk rezonanciafrekvenciának egy váltakozó feszültségről táplált hálózat esetén? ①

*Resonancia frekvencia az a frekvencia, ahol a hálózat eredő impedanciájának képzetesi rete  $\Phi$ .  
(A feszültség fázisban van az árammal.)*


3. Definiálja egy háromfázisú hálózatban értelmezhető vonali feszültséget és fázisfeszültséget! ①

*Vonali feszültség: két különböző fázis-tápláló pont között mérhető feszültség.  
Fázisfeszültség: egy fázis-tápláló pont és a nulla-vetető (v. nullapont) között mérhető feszültség.*

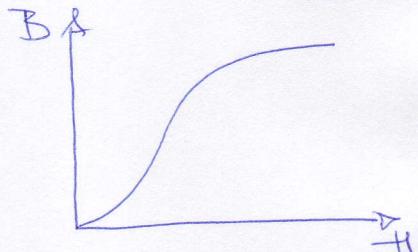4. Mi az összefüggés a mágneses indukció és a mágneses térerősség között vákuumban és vasanyagban? Milyen a vasra jellemző B-H görbe (rajz)!? ①

*Vákuumban:  $B = \mu_0 H$*

*Vasban:  $B = \mu_0 \mu_r H$  vagy  $B = H$  görbe*



5. Írja fel az RL kör tranziszióre vonatkozó differenciál egyenletet! ①

$$U_{be} = R\dot{i} + L \frac{di}{dt}$$

$$\frac{di}{dt} = -\frac{R}{L} i + \frac{1}{L} U_{be}$$


6. Mit jelent, ha egy váltakozó áramú hálózat  $\cos\phi$ -je 1? ①

*A feszültség fázisban van az árammal,  
az eredő impedancia képzetesi rete  $\Phi$ .*

# ELEKTROTECHNIKA - ELEKTRONIKA I. (1. zárthelyi pótlása)

Gyakorlati kérdések:

7. Egy mágneses körben (1. ábra) a légrésben az indukció  $B_\delta = 1.2 \text{ Vs/m}^2$  Mekkora áramerősség szükséges ehhez? A tekercs menetszáma  $N = 500$ , a vasmag vastagsága 50 mm, az 1. ábrán az adatok mm-ben vannak megadva. A vasmag B-H görbéjének töréspontos közelítése:  $B=0,9 \text{ Vs/m}^2$  értéknél  $H=270 \text{ A/m}$  (töréspont);  $B=1,4 \text{ Vs/m}^2$  értéknél  $H=1520 \text{ A/m}$ ;  $\mu_0=4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs/Am}$  ④

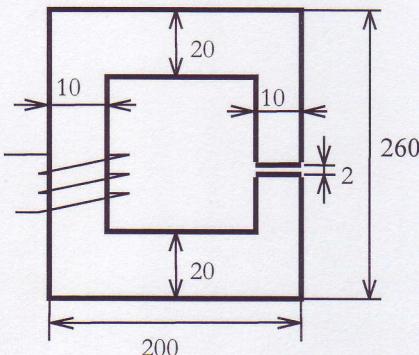

1. ábra: A 7. feladat mágneses köre

$$B_\delta = B_{10} = 1,2 \text{ T}$$

$$\Phi_{10} = \Phi_{20}$$

$$B_{10} \cdot A_{10} = B_{20} \cdot A_{20}$$

$$B_{10} \cdot 10 \cdot 56 = B_{20} \cdot 20 \cdot 56$$

$$B_{20} = \frac{10}{20} B_{10} = 0,6 \text{ T}$$

$$H_{20} = \frac{0,6}{0,9} \cdot 270 = 180 \text{ A/m}$$

$$H_{10} = 270 + \frac{1,2 - 0,9}{1,4 - 0,9} (1520 - 270) = 1020$$

$$H_\delta = \frac{B_\delta}{\mu_0} = 955414 \text{ A/m}$$

|               | légter              | 10   | 20  |
|---------------|---------------------|------|-----|
| $B_{[Vs]}$    | 1,2                 | 1,2  | 0,6 |
| $H_{[A/m]}$   | $\frac{1,2}{\mu_0}$ | 1020 | 180 |
| $l_k$<br>[mm] | 2                   | 478  | 380 |

③


$$\text{Gerjenteni tő: } N \cdot i = \sum_n H_i l_{ki}$$

$$i = \frac{l}{500} (2 \cdot 10^3 \cdot 955414 + 0,478 \cdot 1020 + 0,38 \cdot 180) =$$

$$= \frac{l}{500} \cdot 2466,79 = \underline{\underline{4,93 \text{ A}}} \quad \Leftarrow \textcircled{1}$$

# ELEKTROTECHNIKA - ELEKTRONIKA I. (1. zárthelyi pótlása)

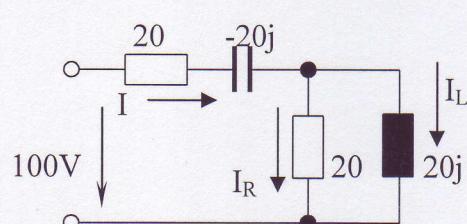8. Számítsa ki a 2. ábrán látható hálózat eredő impedanciáját! Számítsa ki az  $I$ ,  $I_R$  és  $I_L$  áramok komplex értékét! Számítsa ki a hálózat eredő impedanciáját akkor, ha a bemenő feszültség frekvenciáját a korábbi felére változtatjuk. ④



$$\text{J.1) } Z_e = 20 - 20j + (20 \times 20j) = \\ = 20 - 20j + \frac{20 \cdot 20j}{20 + 20j} =$$

$$= 20 - 20j + 10 + 10j = \underline{\underline{30 - 10j}} \quad \textcircled{1}$$

2. ábra: A 8. feladat áramköré

$$\lambda = \frac{U}{Z_e} = \frac{100}{30 - 10j} = \underline{\underline{3 + 1j}} \quad \textcircled{1}$$

$$\lambda_L = \lambda \cdot \frac{20}{20 + 20j} = \underline{\underline{2 - 1j}} \quad \textcircled{0,5}$$

$$\lambda_e = \lambda - \lambda_L = 3 + 1j - (2 - 1j) = \\ = \underline{\underline{1 + 2j}} \quad \textcircled{0,5}$$

$$\text{3.) } Z'_e \Rightarrow Z'_c = \frac{1}{j\omega C} \quad \omega \text{ felére csökken: } Z_c \text{ duplájára néz}$$


$$Z'_c = -40j$$

$$Z'_L = j\omega L \quad \omega \text{ felére csökken: } Z_L \text{ felére csökken}$$

$$Z'_e = 20 + (-40j) + (20 \times 10j) = 20 - 40j + \frac{20 \cdot 10j}{20 + 40j} = \\ = 20 - 40j + 4 + 8j = \underline{\underline{24 - 32j}} \quad \textcircled{1}$$


# ELEKTROTECHNIKA - ELEKTRONIKA I. (1. zárthelyi pótlása)

9. Mekkora a 3. ábrán szereplő hálózatban található R ellenállás feszültsége, árama és teljesítménye? A feladatot szuperpozícióval oldja meg! ④

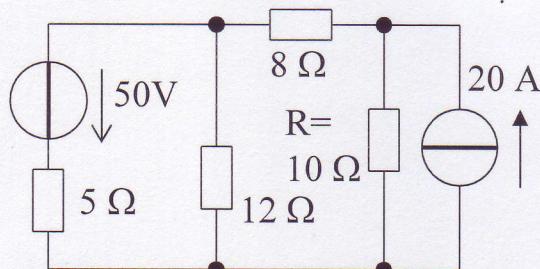

3. ábra: A 9. feladat áramköre

Szuperpozíció 1. eset:

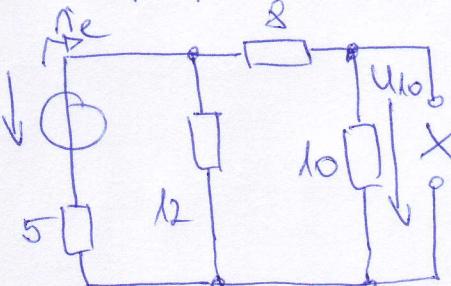

$$U_{10} = ?$$



$$R_E = 5 + 12 \times (8+10) = 12,2 \Omega$$

$$I_{10} = I_E \cdot \frac{12}{12+(10+8)} = 1,1 \cdot \frac{12}{30} = 1,64 A$$

$$U_{10} = 10 \cdot 1,64 A = 16,4 V$$

(1,5)

Szuperpozíció 2. eset

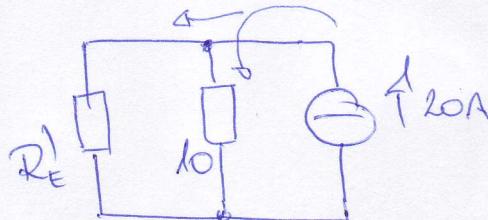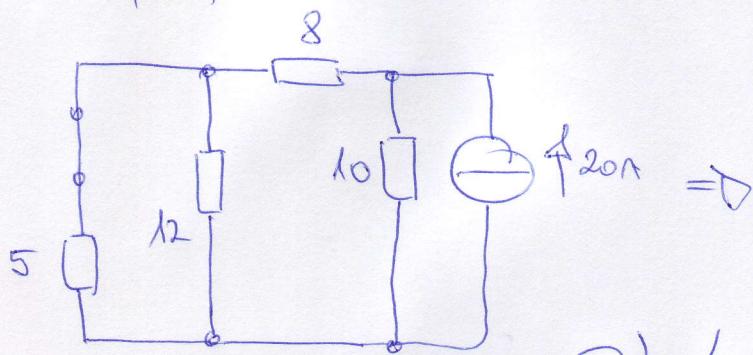

$$R'_E = (5 \times 12) + 8 = 11,53 \Omega$$

$$I_{10} = 20A \cdot \frac{11,53}{11,53+10} = 10,71 A$$

$$U_{10} = 10 \cdot 10,71 = 107,1 V$$

(1,5)

Szuperpozíció önmegjelezés:

$$U_{10} = \sum_i U_{10,i} = 16,4 V + 107,1 V = 123,5 V$$


$$I_{10} = \frac{U_{10}}{R_E} = \frac{123,5}{10} = 12,35 A$$

$$P_{10} = U_{10} \cdot I_{10} = 1525,2 W$$


(1)

# ELEKTROTECHNIKA - ELEKTRONIKA I. (1. zárthelyi pótlása)

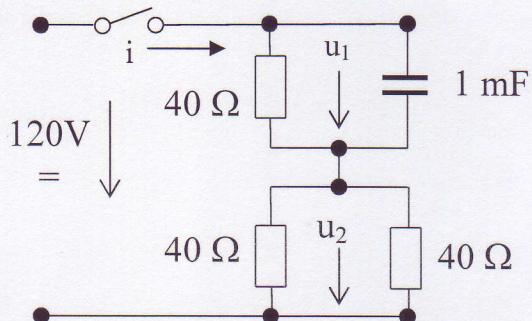10. Rajzolja fel és írja fel analitikusan is a 4. ábrán szereplő hálózatban értelmezett  $u_1(t)$ ,  $u_2(t)$  és  $i(t)$  függvényeket! Számítsa ki az időállandót! ④



$t=0 : C$  rövidszár

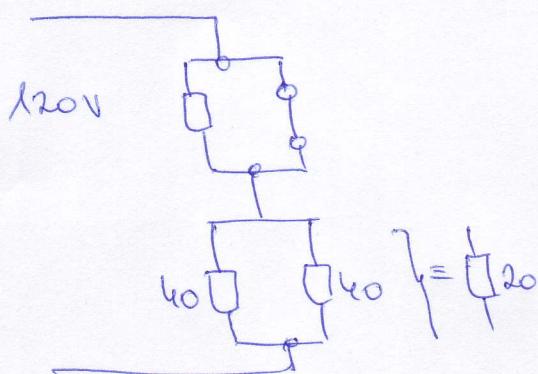

4. ábra: A 10. feladat áramköré


$$u_1 = 0 \text{ (C rövidszár)}$$

$$u_2 = 120V$$

$$i = \frac{120}{20} = 6A$$

①

$t \rightarrow \infty : C$  káradás

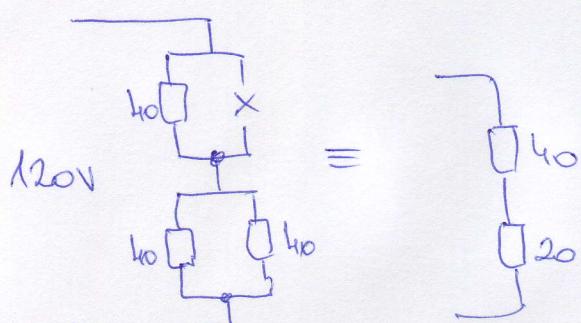


$$u_1 = 120 \cdot \frac{40}{40+20} = 80V$$

$$u_2 = 120 \cdot \frac{20}{40+20} = 40V$$

$$i = \frac{120}{40+20} = 2A$$

①

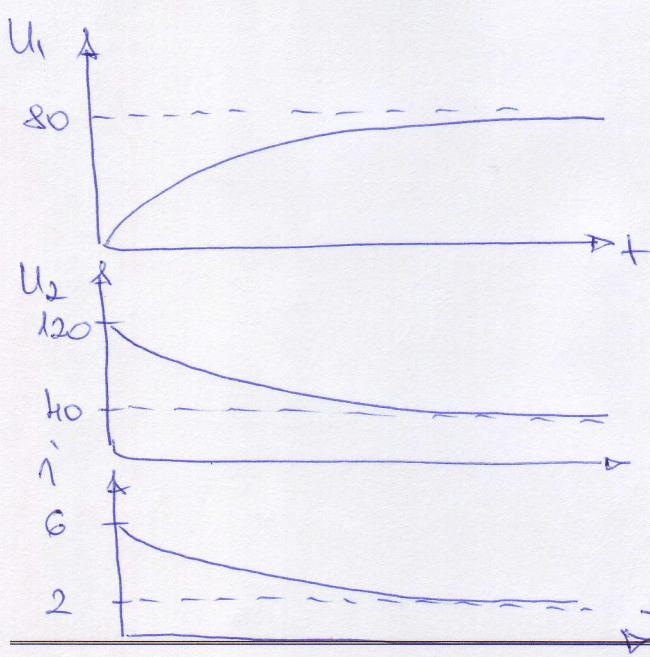


$$u_1 = 80(1 - e^{-\frac{t}{T}})$$

$$u_2 = 40 + 80 \cdot e^{-\frac{t}{T}}$$

$$i = 2 + 4 \cdot e^{-\frac{t}{T}}$$

$$T = R^* \cdot C$$

$R^*$ :

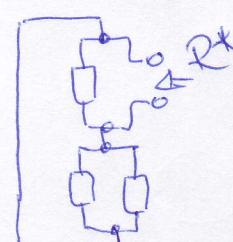

$$R^* = 40 \times 40 \times 40 = 13,3 \Omega$$

$$T = 13,3 \text{ ms}$$

①