

2) Tranzisztor munkaegyenésének mérése

A kapcsolás tápfeszültségének értéke:

$$U_T = \dots\dots\dots V$$

A lineáris ellenállással elvégzett mérés eredményei:

I_B (mA)	I_C (mA)	U_{CE} (V)

Az izzólámpával elvégzett mérés eredményei:

I_B (mA)	I_C (mA)	U_{CE} (V)

..... név, Neptun-kód dátum laborvezető aláírása
--------------------------	----------------	-------------------------------