MÉRŐLAP

Egyenáramú mérések

1) Deprez alapműszer kitérése a beállított előtét ellenállással: U_{max} = ... V

2) Potenciométer jelleggörbéjének mérése

β (°)	U_0 (V)	U_T (V)	I (mA)

3) Sorosan kapcsolt ellenállások mérése

Ellenállás értékek: R_1 = ...Ω R_2 = ... Ω R_3 = ...Ω

Átfolyó áram: I = ... mA

Tápfeszültség: U = ... V

Ellenállás feszültségek: U_1 = ... V U_2 = ...V U_3 = ... V

.....	.....	.....
név, Neptun-kód	dátum	laborvezető aláírása